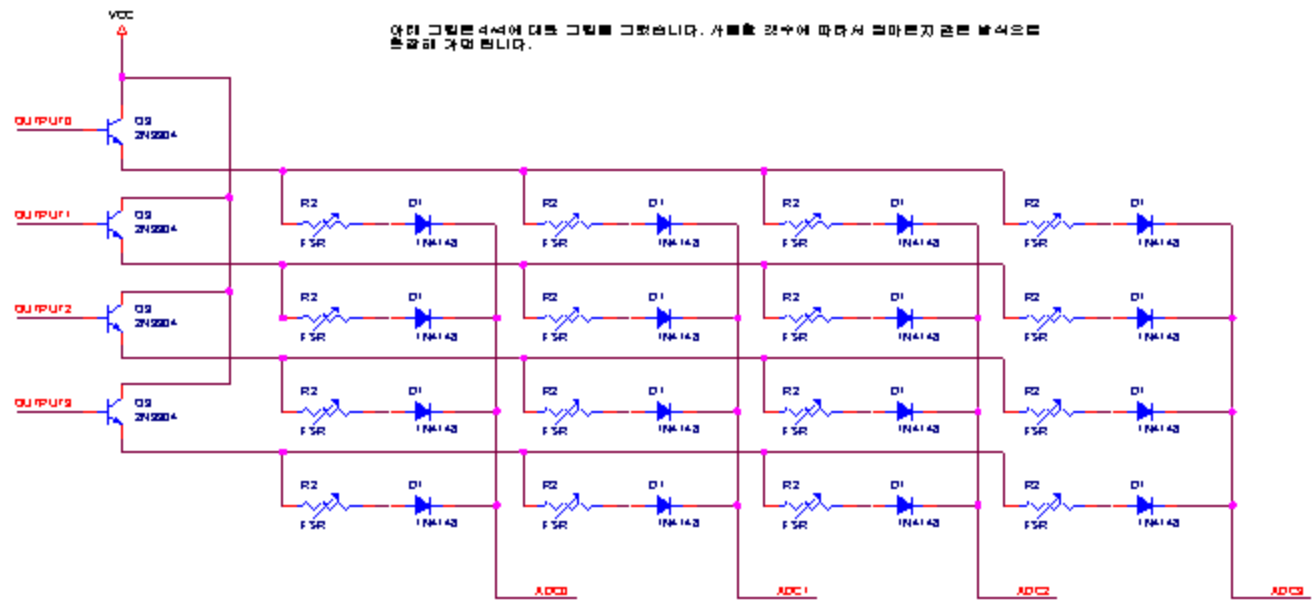


이제 그림은 4세에 대한 그림을 그렸습니다. 가늠할 경우에 따라서 얼마든지 같은 방식으로
 만들어 가도 됩니다.



■ 각 출력은 기본 키스텝과는 같지 않습니다.

OUTPUTs를 표시된 부분을 출력핀에 연결고, ADC를 표시된 부분을 보드의 ADC 핀에 연결서, 각각의 연서값을 읽게
 됩니다. 예시 그림과 같습니다.

1. OUTPUT0에 신호 1을 넣고 다른 출력핀들은 0으로 출력
2. ADC0~ADC3까지 차례로 각각의 값을 읽어 드립니다.
3. 출력신호를 OUTPUT1에 신호1을 넣고, 나머지는 0으로 만들고, 2의 과정을 반복

이와 같은 방식으로 모든 연서값을 읽은후, PC를 통해 파일로보통 저장(R&S)한다.